

# استادبانک



نمونه سوالات همراه با جواب و  
گام به گام کتاب‌های درسی  
به طور کامل رایگان در  
اپلیکیشن استادبانک

به جمع دهها هزار کاربر اپلیکیشن رایگان استادبانک بپیوندید.

لینک دریافت اپلیکیشن نمونه سوالات استادبانک (کلیک کنید)


\* برای مشاهده نمونه سوالات دانلود شده به صفحه بعد مراجعه کنید.

# مجموعه سوالات استادبانک

۱- هر وسیله را به انرژی تولید شده‌ی مورد استفاده‌ی ما وصل کنید.

- الکتریکی
- بخاری برقی
- گرمایی
- سوت
- حرکتی
- چراغ مطالعه
- صوتی
- پنکه
- نورانی

«پاسخ»

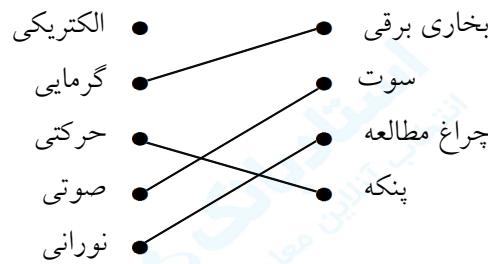


۲- چرا انبردست و وسایل مخصوص برق کارها دارای دستگیره‌ی پلاستیکی هستند؟

«پاسخ»

چون پلاستیک نارسانای الکتریسیته است و جریان الکتریسیته را از خود عبور نمی‌دهد.

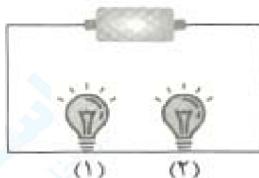۳- محمد مدار زیر را بسته است. اگر لامپ (۱) از مدار خارج شود، چه اتفاقی برای لامپ (۲) می‌افتد؟



«پاسخ»

لامپ (۲) هم خاموش می‌شود.

۴- دور اجسامی که انرژی الکتریکی را به حرکتی تبدیل می‌کنند، خط بکشید.

- |              |                |          |
|--------------|----------------|----------|
| تلویزیون     | ماشین لباسشویی | چرخ گوشت |
| آب میوه‌گیری | بخاری برقی     | رادیو    |


«پاسخ»

چرخ گوشت - ماشین لباسشویی - پنکه‌ی برقی - آب میوه‌گیری

# مجموعه سوالات استادبانک

- ۵- شکل یک مدار الکتریکی را با دو لامپ و یک باتری رسم کنید به طوری که:
- (الف) با باز کردن یک لامپ، دیگری هم خاموش شود.
  - (ب) با باز کردن یک لامپ، دیگری روشن بماند.
  - (پ) لامپ‌های خانه‌ی شما شبیه مدار «الف» است یا «ب»؟ چرا؟
  - (ث) لامپ‌های چراغ راهنمای شبیه مدار «الف» است یا «ب»؟ چرا؟

**» پاسخ «**

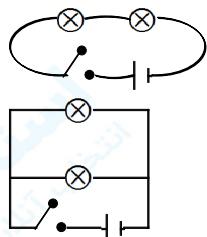

(الف)

(ب)

- (پ) «ب»، زیرا با خارج کردن یک لامپ از مدار، بقیه خاموش نمی‌شوند.
- (ث) «ب»، زیرا وقتی یکی از چراغها روشن می‌شود، بقیه باید خاموش باشند.

- ۶- آیا همه‌ی وسایل فقط به یک باتری نیاز دارند؟ چرا؟

**» پاسخ «**

خیر، گاهی به انرژی بیشتری نیاز دارند تا کار کنند، پس باید از باتری‌های بیشتری استفاده کنیم.

- ۷- ۲ وسیله نام ببرید که با باتری کار می‌کند.

**» پاسخ «**

چراغ‌قوه، ماشین حساب، کنترل تلویزیون و ...


- ۸- وظیفه‌ی باتری در مدار چیست؟

**» پاسخ «**


انرژی الکتریکی را تأمین می‌کند.
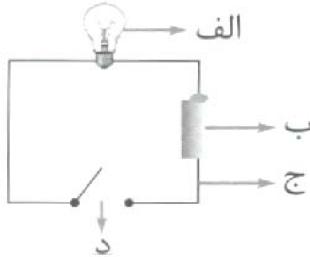
# مجموعه سوالات استادبانک

۹- نام قسمت‌های مختلف مدار زیر را بنویسید.



«پاسخ»

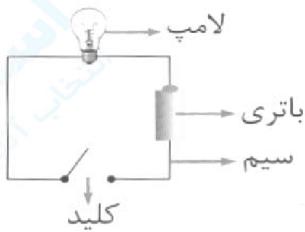

۱۰- الکتریسته مورد نیاز خانه‌ی شما، چگونه تولید شده است؟

«پاسخ»

الکتریسته مورد نیاز خانه‌ی ما از طریق عبور جریان الکترون‌ها ایجاد می‌شود. یعنی جریان آب پشت سدها و هم‌چنین حرکت بادها سبب می‌شود که انرژی آب و یا باد تبدیل ضل امواج نورانی برق گردد.

۱۱- اگر بخواهیم برای پرنورتر کردن یک لامپ از ۲ باتری استفاده کنیم، باید باتری‌ها را چگونه در مدار بیندیم؟

«پاسخ»

زمانی که دو باتری را به شیوه‌ی متوالی به هم بیندیم نور لامپ‌ها زیاد می‌شود.

۱۲- اگر به پشت تلویزیون که مدته روشن بوده، دست بزنید آن را بسیار گرم احساس می‌کنید، به نظر شما این گرما چگونه تولید شده است؟

«پاسخ»

چون عبور جریان الکتریسته از داخل سیم باعث می‌شود که سیم شروع به داغ شدن و گرم شدن کند.

۱۳- اگر بخواهیم فقط در بخشی از یک مدار، اتصال یا قطع جریان ایجاد کنیم، استفاده از چه وسیله‌ای ایجاد می‌شود؟

«پاسخ»

استفاده از اجسام رسانا، می‌تواند در مدار موثر باشد.

# مجموعه سوالات استادبانک

۱۴- اگر به طرز کار کنترل منزل خود با دقت نگاه کنید، متوجه حرکت صفحه‌ای می‌شوید که اعداد روی آن تغییر می‌کند، به نظر شما کنترل با چه وسیله‌ای کار می‌کند؟

«پاسخ»

کنترل با مدار موازی کار می‌کند.

۱۵- نقره، بهترین رسانای جریان الکتریکی است، به نظر شما چرا از آن برای ساختن سیم‌های برق استفاده نمی‌کنند؟

«پاسخ»

چون نقره بسیار گران‌تر از مس می‌باشد.

۱۶- برق‌گیر، شامل یک میله‌ی کلفت مسی است که بالای بلندترین قسمت ساختمان قرار گرفته است و تا اعماق زمین ادامه دارد، آیا می‌دانید وظیفه‌ی این میله چیست؟

«پاسخ»

وظیفه‌ی میله‌ی برق‌گیر، انتقال رعد و برق از آسمان به سمت زمین و تخلیه‌ی انرژی می‌باشد.

۱۷- در هر یک از وسیله‌های زیر، چه تبدیل انرژی اتفاق می‌افتد؟



الف) چراغ قوه: ب) پنکه:

ج) پلوپز برقی: د) دزدگیر اتومبیل:

«پاسخ»

الف) چراغ قوه: الکتریسته به نورانی

ج) پلوپز برقی: الکتریسته به گرمایی

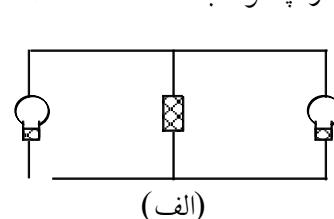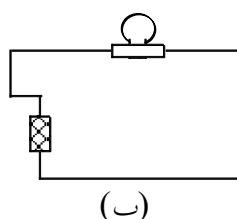

۱۸- در شکل‌های زیر مدار چگونه بسته شده است؟

«پاسخ»

الف) مدار موازی ، ب) مدار ساده

# مجموعه سوالات استادبانک

۱۹- کدام عبارت زیر درست و کدام نادرست است؟

- الف) در یک مدار موازی، اگر یک لامپ بسوزد، لامپ‌های دیگر پرنورتر می‌شوند.  
ب) جریان الکتریکی از تمام مواد می‌گذرد.  
ج) آب باعث می‌شود برخی مواد نارسانا، به رسانا تبدیل شوند.  
د) موتور الکتریکی باعث تبدیل الکتریسته به نور می‌شود.

## «پاسخ»



- الف) صحیح است چون یک سری از لامپ به سری‌های دیگر مربوط نیست.  
ب) غلط است. چون جریان الکتریسته فقط از اجسام رسانا می‌گذرد.  
ج) صحیح است. به طور مثال چوب خشک نارسانا و چوب تر رسانا است.  
د) غلط است. موتور الکتریکی باعث تبدیل الکتریسته به حرکت می‌شود.

۲۰- وسایلی که در آن‌ها جریان الکتریسته به حرکت تبدیل می‌شود، دارای موتور الکتریکی هستند. آیا می‌توانید چند وسیله را که در آن موتور الکتریکی وجود دارد، نام ببرید؟
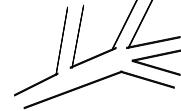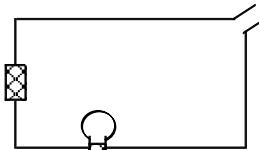
## «پاسخ»


چرخ گوشت، پنکه، کولر

۲۱- در محل بریده شدن سیم، کدام جسم‌ها را قرار دهیم تا لامپ روشن شود؟


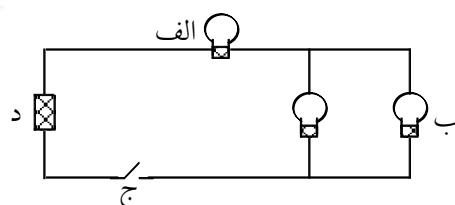
## «پاسخ»

سکه و میخ را می‌توان در محل بریده شدن قرار داد که رسانا هستند.




۲۲- نام هریک از اجزای مدار را بنویسید.

الف) لامپ (صرف کننده)، ب) سیم (ارتباط دهنده)، ج) کلید (برقرار کننده ارتباط)

## «پاسخ»
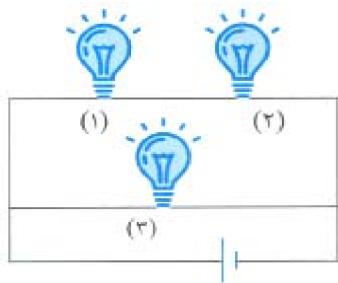
# مجموعه سوالات استادبانک

۲۳- در مدار زیر، اگر لامپ (۱) خاموش شده و از مدار خارج شود، به ترتیب از راست به چه چه اتفاقی برای لامپ‌های (۲) و (۳) می‌افتد؟



(۱) خاموش می‌شود - روشن می‌ماند.

(۲) خاموش می‌شود - خاموش می‌شود.

(۳) روشن می‌ماند - روشن می‌ماند.

(۴) روشن می‌ماند - خاموش می‌شود.

## پاسخ

گزینه‌ی ۱ پاسخ صحیح است. لامپ (۲) خاموش می‌شود [چون با لامپ (۱) به صورت متواالی بسته شده است] اما لامپ (۳) روشن می‌ماند [چون با لامپ (۱) به صورت موازی بسته شده است].

۲۴- کدامیک، رسانای گرمایی است؟

(۱) لیوان پلاستیکی


(۲) خطکش فلزی

(۳) پارچه

(۴) قاشق چوبی
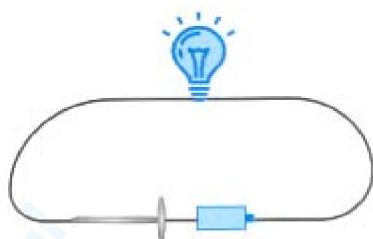
## پاسخ

گزینه‌ی ۱ پاسخ صحیح است. فلزات رسانای گرما هستند.



۲۵- کدام گزینه را می‌توانیم به جای میخ در مدار زیر قرار دهیم تا لامپ روشن بماند؟

(۱) سنjac آهنی

(۲) پاک کن

(۳) گیره چوبی

(۴) هر قطعه‌ی پلاستیکی

## پاسخ

گزینه‌ی ۱ پاسخ صحیح است. سنjac آهنی، چون رسانای الکتریکی است پس می‌تواند جریان الکتریکی مدار را از خود عبور دهد و به جای میخ در مدار قرار بگیرد.

۲۶- به‌وسیله‌ی کدامیک، جریان الکتریسیته را قطع و وصل می‌کنیم؟

(۱) باتری

(۲) لامپ

(۳) سیم

## پاسخ

گزینه‌ی ۴ پاسخ صحیح است. به‌وسیله‌ی «کلید» جریان الکتریسیته را قطع و وصل می‌کنیم.




# مجموعه سوالات استادبانک

- ۲۷- انرژی الکتریکی در کدام وسیله به انرژی حرکتی تبدیل می‌شود؟  
۱) لامپ ۲) ماشین لباسشویی ۳) تلویزیون ۴) سماور برقی

« پاسخ »

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

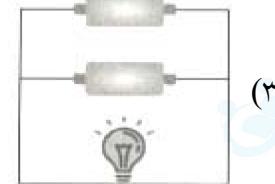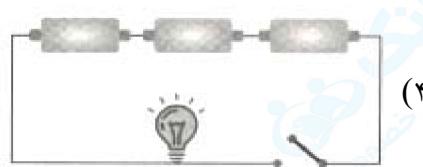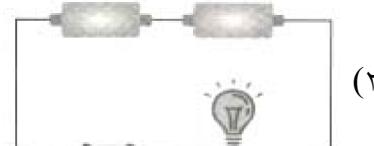
- ۲۸- روشنایی لامپ در کدام گزینه از همه بیشتر است؟ (همه لامپ‌ها و باتری‌ها و سیم‌ها از یک نوع هستند.)



« پاسخ »

- گزینه ۲ پاسخ صحیح است. اگر کلید در مدار گزینه‌ی ۴ بسته بود، روشنایی لامپ بیشتر از بقیه گزینه‌ها می‌شد.  
(مقایسه گزینه‌های ۲ و ۳ بر عهده‌ی دانشآموز)

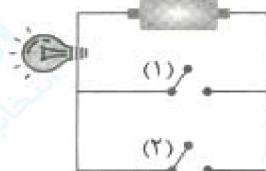- ۲۹- در شکل زیر ابتدا کلید (۱) بسته و کلید (۲) باز است. بعد از مدتی کلید (۱) را باز و کلید (۲) را می‌بندیم. برای لامپ چه اتفاقی می‌افتد؟



۱) در هر دو حالت، لامپ روشن است.

۲) ابتدا لامپ خاموش است و بعد روشن می‌شود.

۳) ابتدا لامپ روشن است و سپس خاموش می‌شود.

۴) در هر دو حالت، لامپ خاموش است.

« پاسخ »

- گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در هر دو حالت یک مدار بسته داریم، پس لامپ روشن می‌ماند.

- ۳۰- وقتی سشوار را روشن می‌کنیم، انرژی الکتریکی به کدام انرژی‌ها تبدیل می‌شود؟

- ۱) صوتی - گرمایی - حرکتی ۲) نورانی - صوتی - حرکتی  
۳) صوتی - نورانی ۴) گرمایی - صوتی

« پاسخ »

- گزینه ۱ پاسخ صحیح است. در سشوار انرژی الکتریکی تبدیل به انرژی گرمایی، صوتی و حرکتی می‌شود.

# مجموعه سوالات استادبانک

۳۱- کدامیک نمی‌تواند جریان الکتریسیته را از خود عبور دهد؟

- (۱) شیشه (۲) آهن (۳) مس (۴) نقره

## پاسخ

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. بعضی از جسم‌ها مانند چوب، پلاستیک و شیشه، الکتریسیته را از خود عبور نمی‌دهند، به این جسم‌ها نارسانای الکتریکی می‌گویند.

۳۲- قطع و وصل کردن جریان الکتریسیته در یک مدار بر عهده‌ی کدامیک است؟

- (۱) سیم (۲) لامپ (۳) کلید (۴) اتری

## پاسخ

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. با استفاده از کلید می‌توانیم لامپ را روشن و خاموش کنیم و مدار را قطع و وصل کنیم.

۳۳- الکتریسیته در کدام وسایل به ترتیب نور، حرکت و گرما تولید می‌کنند؟

- (۱) لامپ - اتوی برقی - پنکه  
(۲) چراغ قوه - ماشین لباسشویی - بخاری برقی  
(۳) چراغ مطالعه - سماور برقی - اتوی برقی

## پاسخ

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. الکتریسیته در چراغ قوه تبدیل به نور، در ماشین لباسشویی ایجاد حرکت و در بخاری برقی ایجاد گرما می‌کند.

۳۴- کدام دسته از موارد زیر نارسانای الکتریکی هستند؟

- (۱) سکه - چوب (۲) آب - سیم مسی (۳) میخ آهنی - چوب (۴) پلاستیک - شیشه

## پاسخ

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. بعضی از جسم‌ها مانند چوب، پلاستیک و شیشه نارسانای الکتریکی هستند.


۳۵- دسته‌ی ابزارآلات برقی را از چه جنسی می‌سازند؟

- (۱) نقره (۲) مس (۳) آهن (۴) پلاستیک

## پاسخ

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. دسته‌ی ابزارآلات الکتریکی را از پلاستیک می‌سازند، زیرا پلاستیک نارسانای الکتریسیته است.

# مجموعه سوالات استادبانک

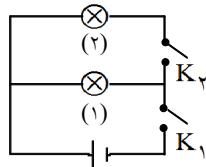

- ۳۶- در مدار زیر اگر فقط کلید (۱) را بیندیم، چه اتفاقی می‌افتد؟
- (۱) لامپ (۱) روشن می‌شود، اما لامپ (۲) خاموش می‌ماند.
  - (۲) لامپ (۱) و (۲) روشن می‌شوند.
  - (۳) لامپ (۱) و (۲) خاموش می‌مانند.
  - (۴) لامپ (۱) خاموش می‌ماند، اما لامپ (۲) روشن می‌شود.

**پاسخ**

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

- ۳۷- کدام وسیله تبدیل انرژی مشابه با آبمیوه‌گیری برقی دارد؟
- (۱) رادیو
  - (۲) تلویزیون
  - (۳) ماشین لباسشویی
  - (۴) اتو

**پاسخ**

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. آبمیوه‌گیری انرژی الکتریکی را به انرژی حرکتی تبدیل می‌کند، ماشین لباسشویی نیز همین تبدیل انرژی را دارد.

- ۳۸- کدام جمله صحیح نیست؟
- (۱) انرژی الکتریکی در نیروگاه‌های برق تولید می‌شود.
  - (۲) انرژی الکتریکی از راه کابل و سیم به خانه منتقل می‌شود.
  - (۳) باتری‌ها منبع انرژی‌اند.
  - (۴) همیشه در وسایل الکتریکی بیش از یک باتری به کار می‌رود.

**پاسخ**

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. برای به کار انداختن برخی وسایل الکتریکی، یک باتری و برای برخی دیگر از آن‌ها بیش از یک باتری باید استفاده کنیم.

- ۳۹- از کدام یک می‌توانیم برای «خاموش و روشن کردن لامپ در یک مدار ساده» استفاده کنیم؟
- (۱) پاک کن
  - (۲) یک قطعه چوب
  - (۳) سنجاق پلاستیکی
  - (۴) میخ آهنی

**پاسخ**

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. از میخ آهنی که یک رسانای الکتریکی است می‌توان برای قطع و وصل کردن مدار استفاده کرد.

- ۴۰- کار «کلید» در مدار الکتریکی چیست؟
- (۱) تولید انرژی الکتریکی
  - (۲) کم کردن جریان الکتریسیته
  - (۳) قطع و وصل کردن جریان برق

**پاسخ**

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.